

Capítulo 12

1-2-3-4-5-6-7-8

Cálculo Vectorial forsenario

Problemas


sección 12.2 Fuentes independientes y dependientes (controladas).

5) Explique, con sus propias palabras la diferencia entre una fuente controlada y una fuente independiente.

Una fuente de dependiente es aquella cuya fuente depende de otra variable en el circuito y una independiente mantiene un valor constante.

Circuitos Eléctricos

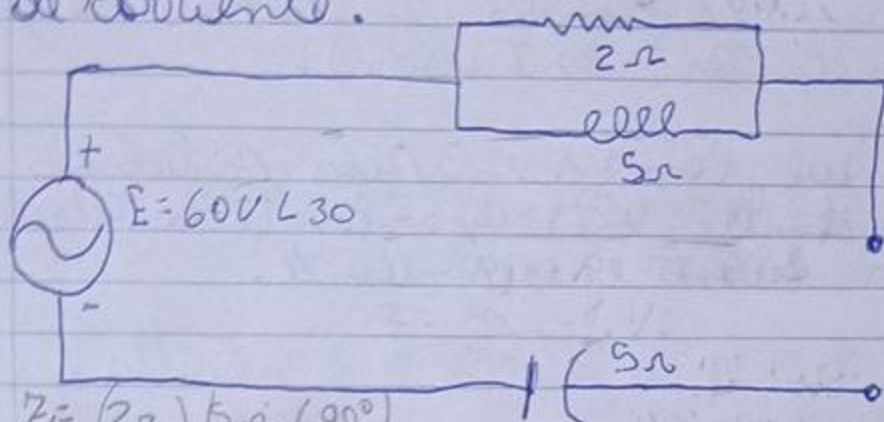2) Convertir la fuente de voltaje de la figura 12.58 en una fuente de corriente.



$$Z_T = \frac{(2\Omega)(5\Omega \angle 90^\circ)}{2\Omega + 5\Omega \angle 90^\circ}$$

$$Z_T = \frac{10 \angle 90^\circ}{2 + j5} = \frac{10}{2 + j5}$$

$$Z_T = \frac{(10) \cdot (2 - j5)}{(2 + j5) \cdot (2 - j5)} = \frac{(10) + (2)(5) - j20 + j10}{29} = \frac{20 + 10 - j10}{29}$$

$$Z_T = 1.72 + j0.69$$

$$Z_T = 1.72 + 0.69j - 5j$$

$$Z_T = 1.72 + 4.31j = 4.64 \angle 68.24^\circ$$

$$Z_T = \sqrt{(1.72)^2 + (4.31)^2} \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{4.31}{1.72} \right)$$


$$Z_T = \sqrt{2.9584 + 18.586}$$

$$Z_T = \sqrt{21.5445} \quad \theta = \tan^{-1} (2.505)$$

$$Z_T = 4.6$$

$$\theta = -68.24^\circ$$

Cont:

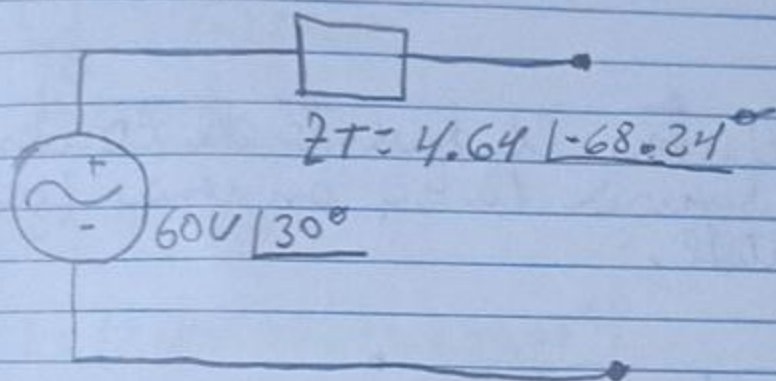


$$I = \frac{V}{R} = \frac{E}{Z}$$

$$I = \frac{60 \angle 30^\circ}{4.64 \angle -68.24^\circ}$$

$$I = 12.93 \angle 30^\circ - (-68.24^\circ)$$


$$I = 12.93 \angle 30^\circ + 68.24^\circ$$

$$I = 12.93 \angle 98.24^\circ$$

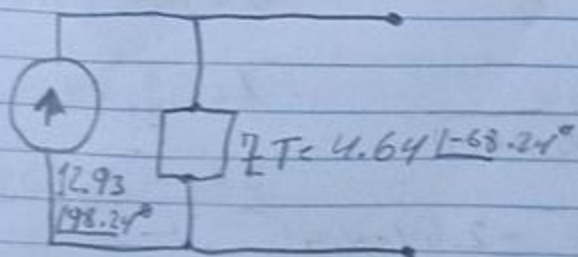

Circuitos Eléctricos

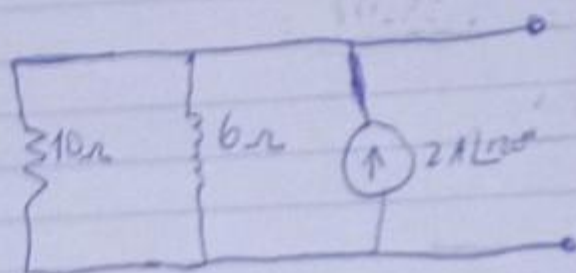3) Convertir la fuente de corriente de la figura 12.54 en una fuente de voltaje.



$$Z_T = \frac{(10 \angle 0) \cdot (6 \angle 90^\circ)}{10 \angle 0^\circ + 6 \angle 90^\circ}$$

$$Z_T = \frac{60 \angle 90^\circ}{10 + j6} = \frac{60j}{10 + j6}$$

$$Z_T = \frac{60j \cdot (10 - j6)}{(10 + j6) \cdot (10 - j6)}$$

$$Z_T = \frac{600j - 360}{100 - j36 + j36 - 36(-1)}$$

$$Z_T = \frac{600j - 360}{136} = 2.64 + j4.41$$

$$Z = \sqrt{(2.64)^2 + (4.41)^2}$$

$$Z = \sqrt{26.4177}$$


$$Z = 5.15$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{4.41}{2.64} \right)$$

$$\theta = \tan^{-1} (1.67045)$$

$$\theta = 59.09^\circ$$


$$Z_T = 5.15 \angle 59.09^\circ$$

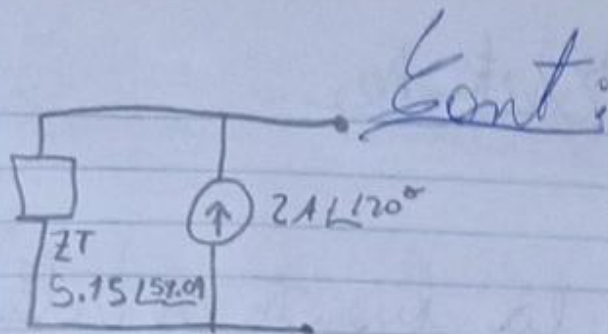

$$E = I \cdot Z_T$$


$$E = (2 \angle 120^\circ) (5.15 \angle 59.09^\circ)$$

$$E = 10.3 \angle 179.09^\circ$$

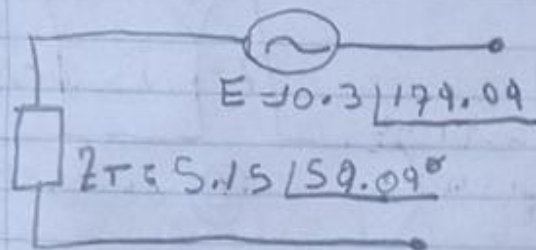

Circuitos Eléctricos


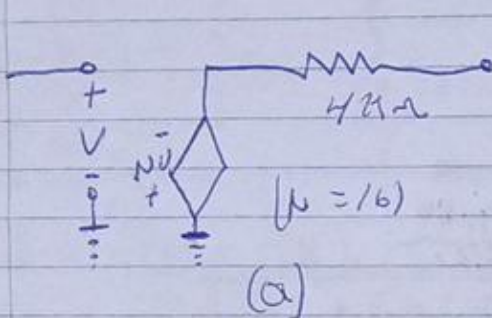
- 4) Convertir la fuente de voltaje de la figura 12.60(a) en una fuente de corriente y la fuente de corriente de la figura 12.60(b) en una fuente de voltaje.



$$R = 4000 \Omega = 4 \times 10^3 \Omega$$

$$V = 16 \mu V = 16 \times 10^{-6} V$$
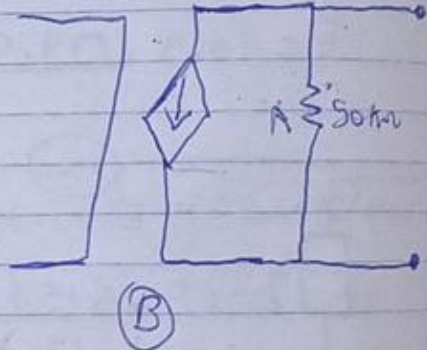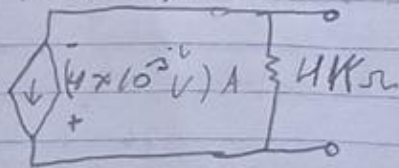
$$I = \frac{V}{R} = \frac{16 \times 10^{-6} V}{4 \times 10^3 \Omega} = (4 \times 10^{-9} V) A$$




$$I = 50 mA$$

$$R = 50 k\Omega$$


$$V = I(R) = 50 mA (50 k\Omega)$$

$$V = (2.5 \times 10^6 I) V$$

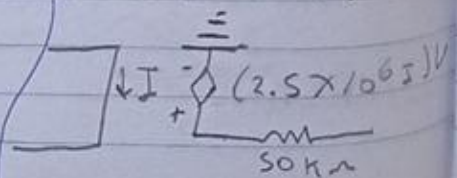

Circuitos Eléctricos

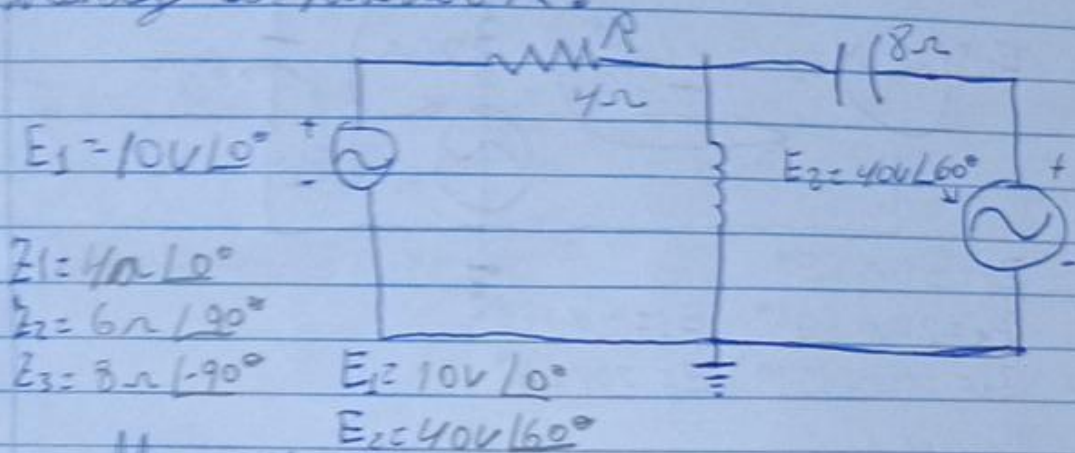5) Escribir las ecuaciones de mallas para la red de la figura 12.61. Determinar la corriente que fluye a través del puerto A.



mallo #1

$$\begin{aligned}
 -E_1 + (I_1)(Z_1) + (Z_2)(I_1 - I_2) &= 0 \\
 -(10V \angle 0^\circ) + (4\Omega \angle 0^\circ)(I_1) + (6\Omega \angle 90^\circ)(I_1) - (6\Omega \angle 90^\circ)(I_2) &= 0 \\
 (7.21\Omega \angle 56.31^\circ)(I_1) + (6\Omega \angle 90^\circ)(I_2) &= 10 \angle 0^\circ
 \end{aligned}$$

mallo #2


$$\begin{aligned}
 (40 \angle 60^\circ) + (6\Omega \angle 90^\circ)(I_2) - (6\Omega \angle 90^\circ)(I_1) + (8\Omega \angle -90^\circ)(I_2) &= 0 \\
 (6\Omega \angle 90^\circ)(I_1) + (2\Omega \angle 90^\circ)(I_2) &= -40 \angle 60^\circ
 \end{aligned}$$

conclusion:

$$\begin{aligned}
 (48.66 \angle 9.26^\circ) I_1 &= (250.60 \angle 33.96^\circ) \\
 I_1 &= 5.15 \angle 29.5^\circ
 \end{aligned}$$

Circuito Eléctrico

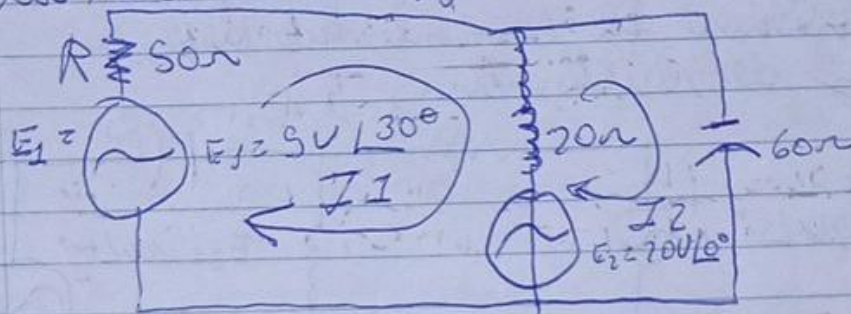6) Escribir las ecuaciones de malla para la red de la figura 12.62.



$$Z_1 = 50 \Omega \angle 0^\circ$$

$$Z_2 = 20 \Omega \angle 90^\circ \quad E_1 = 5V \angle 30^\circ$$

$$Z_3 = 60 \Omega \angle -90^\circ \quad E_2 = 20V \angle 0^\circ$$

mallo #1

$$-E_1 + (Z_1)(I_1) + (Z_2)(I_1 - I_2) + E_2 = 0$$

$$-(5V \angle 30^\circ) + (50 \Omega \angle 0^\circ)(I_1) + (20 \Omega \angle 90^\circ)(I_1) - (20 \Omega \angle 90^\circ) + 20V \angle 0^\circ = 0$$

$$-(5V \angle 30^\circ) + 53.85 \angle 21.80^\circ (I_1) - 20 \Omega \angle 90^\circ + 20V \angle 0^\circ = 0$$

mallo #2

$$-E_2 - Z_2(I_1 - I_2) + (Z_3)(I_2) = 0$$

$$-(20V \angle 0^\circ) - (20 \Omega \angle 90^\circ)(I_1 - I_2) + (60 \Omega \angle -90^\circ)(I_2) = 0$$

$$-(20V \angle 0^\circ) + (20 \Omega \angle 90^\circ)(I_1) + (80 \Omega \angle -90^\circ)(I_2) = 0$$

Soln:

Conclusion:


$$I_R = I_2 \frac{[Z_3 + Z_2] E_1 - Z_3 E_2}{(Z_1)(Z_3) + (Z_1)(Z_2) + (Z_2)(Z_3)}$$

$$I_R = \frac{[60 \angle -90^\circ + 20 \angle 40^\circ + 20 \angle 90^\circ] 5 \angle 30^\circ - (60 \angle -90^\circ) 20 \angle 0^\circ}{(50 \angle 200^\circ)(60 \angle -90^\circ) + (50 \angle 20^\circ)(20 \angle 90^\circ) + (60 \angle -90^\circ)(20 \angle 90^\circ)}$$

$$I_R = 0.44 \text{ A } \angle 143.48^\circ$$

Circuitos Eléctricos

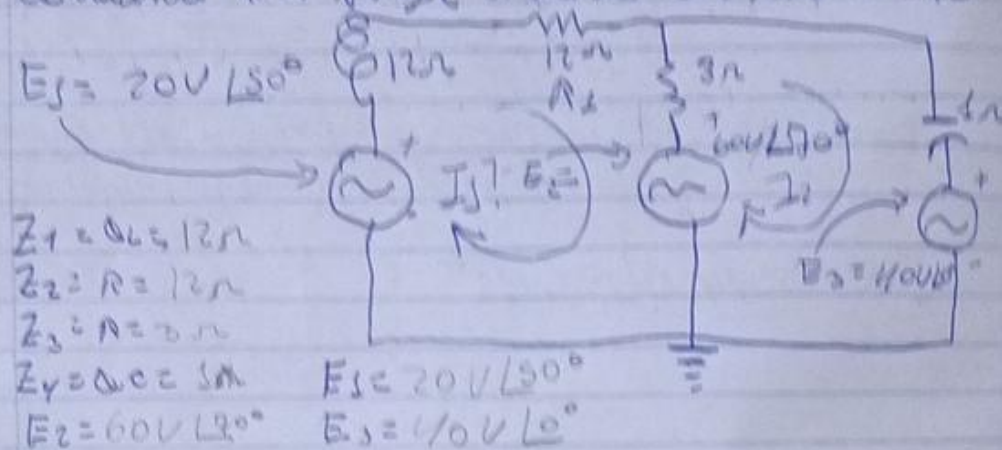7) Escribir las ecuaciones de malla para la red de la figura 12.63. Determinar la corriente que fluye a través del resistor R_1



malla #1

$$\begin{aligned}
 -E_1 + (Z_1)(I_1) + (R_1)(I_1) + (R_1)(I_1 - I_2) + E_2 &= 0 \\
 (-20 / 50^\circ) + (12 / 90^\circ)(I_1) + (12 / 90^\circ)(I_1) + (3 / 90^\circ)(I_1) - (3 / 90^\circ)(I_2) + 60 / 120^\circ &= 0 \\
 (29.21 / 38.66)(I_1) - (3 / 90^\circ)(I_2) &= 45.77 / 29.43^\circ
 \end{aligned}$$

malla #2

$$\begin{aligned}
 -E_2 + (R_1)(I_2 - I_1) + (Z_2)(I_2) + E_3 &= 0 \\
 -(60 / 120^\circ) + (3 / 90^\circ)(I_2 - I_1) + (3 / 90^\circ)(I_2) + 40 / 0^\circ &= 0 \\
 -(3 / 90^\circ)(I_1) + (3.16 / 18.43)(I_2) &= 54.65 / 107.06^\circ
 \end{aligned}$$

Sent:

Conclusion:


$$\begin{aligned} (60.70 / 20.70) (I_2) - (4.48 / -18.43) &= 131.94 / -118 \\ (4.10) (I_1) + (4.48 / -18.4) (I_2) &= 178.85 / 104 \\ (64.224 / 17.65) I_1 &= 132.31 / 156.4 \end{aligned}$$

$$I_1 = 2.55 / 132.72^\circ$$

$$I_{R_2} = 2.55 / 132.72^\circ$$

Circuitos Eléctricos

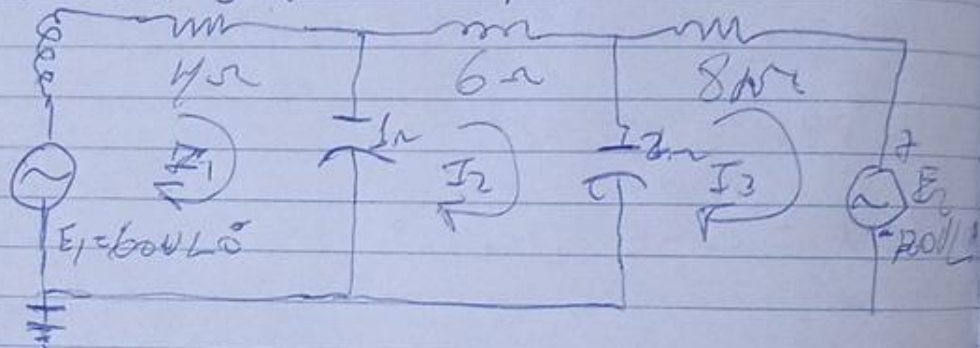8) Escriba las ecuaciones de mallas para la red de la figura 12.64
Determine la corriente que fluye a través del resistor R_1



$$Z_1 = 1\Omega + j3\Omega$$

$$Z_2 = 1\Omega + j1\Omega$$

$$Z_3 = 6\Omega \angle 90^\circ$$

$$Z_4 = 2\Omega \angle -90^\circ$$

$$Z_5 = 8\Omega \angle 0^\circ$$

$$E_1 = 60V \angle 0^\circ$$

$$E_2 = 170V \angle 120^\circ$$

mallo 1

$$E_1 = (I_1)(Z_1) - (I_2)(Z_2) + (I_3)(Z_3) = 0$$

$$60V \angle 0^\circ (5 - j36.87) (I_1) + 1\Omega \angle -90^\circ (I_1) + (1\Omega \angle -90^\circ) (I_2) = 0$$

matla 2

$$(I_2)(I_4) + (I_1)(I_4) - (I_1)(I_4) + (I_2)(I_4) = 0$$

$$+ (1 \angle 90^\circ)(I_1) + (1 \angle 90^\circ)(6 \angle 90^\circ)(I_1) - (2 \angle 90^\circ)(I_2) = 0$$

matla 3

$$(I_2)(I_4) + (I_1)(I_4) - (I_2)(I_4) + (I_1)(I_4) = 0$$

$$(1 \angle 90^\circ)(I_2) + (2 \angle 90^\circ)(I_1) + (3 \angle 0^\circ)I_2 = 170 \angle 90^\circ$$

conclusioni:

$$I_2 = 13.07 A \angle -33.71^\circ$$

$$I_{A0} \quad I_B = 13.07 A \angle -33.71^\circ$$