

Lab: Transistors Electronics

$$V_{load} = \frac{7.071 \cdot (800)}{1800} = 3.14V$$

$$P_{load\ exp} = \frac{(3.15)^2}{500} = 12.3mW$$

$$V_{load} = \frac{7.071}{1700} = 3.866$$

$$P_{load} = \frac{3.87^2}{1,200} = 12.48mW$$

$$V_{load} = \frac{7.071(800)}{2800} = 4.54V$$

$$P_{load} = \frac{4.56^2}{1300} = 1.55mW$$

$$V_{load} = \frac{7.071(3000)}{4000} = 5.3V$$

$$P_{load} = \frac{5.32^2}{3000} = 9.43mW$$

Lab: AC Circuit Analysis

3.3 N F

$$C = (1/3.3 \text{ N F}) / (10 \times 10^3 / 2) / (2 \pi) = 5.2 \times 10^{-6}$$

$$V_{\text{load}} = 5 \text{ mA} / 63.9 \text{ Hz}$$

$$P = (V/I) = 17.49.15 \text{ mV} \cos(43/2 / 63.9)$$


$$10 \text{ mF} : X_C = (1/10 \text{ mF}) / (1000 / 100) = 159.15$$

$$I = 5.95 / (33.42) / 1090 = 5.95 / 35 = 0.17 \text{ mA} / 75^\circ$$

$$P = (5.95) / (33.42) \text{ mV} \cos(3 / 59.25^\circ) = 28.16^\circ = 10.72 \text{ mW}$$

Lab: Circuits

V. load theory

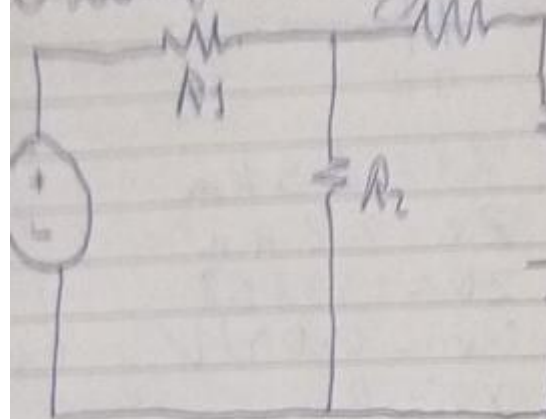

$$U_{IN} = 1 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$X_L = 2\pi \cdot 10 \text{ mH} \cdot 10 \text{ kHz} = 628.32$$

$$X_C = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} (0) (1 \text{ }\mu\text{F}) (10 \text{ kHz}) = 159.15$$

$$Z_{23} = \frac{1}{\frac{1}{23} + \frac{1}{(2200 + j000 + j446.17)}}$$

$$19.33 + j 2200 + j000 + j446.17$$

$$19.33 + j 21.7 \cdot 02$$


$$V_{R1} = \frac{V_{23} \cdot (R_1 + jX_L)}{X_L + R_L + X_C}$$

$$0.201 - j0.0454$$

$$218 \text{ mV} - 23.102$$

Lab: Circuits

V. load theory

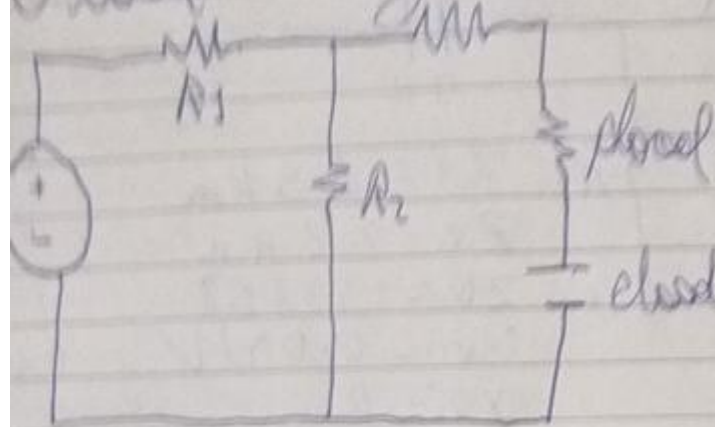

$$U_{IN} = 1 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$X_L = 2\pi \cdot 10 \text{ mH} \cdot 10 \text{ kHz} = 628.32$$

$$X_C = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} (0) (1 \text{ }\mu\text{F}) (10 \text{ kHz}) = 159.15$$

$$Z_{23} = \frac{1}{\frac{1}{2200} + \frac{1}{6100 + j446.17}}$$

$$19.33 + j 2200 + j 000 + j 446.17$$

$$19.33 + j 21.7 \cdot 02$$

$$V_{R1} = \frac{V_{20} \cdot (R_1 + jX_C)}{X_L + R_L + X_C}$$

$$0.201 - j 0.0454$$

$$218 \text{ mV} \angle -23.10^\circ$$

Lab: Transistors Electronics

$$V_{load} = \frac{7.071 \cdot (800)}{1800} = 3.14V$$

$$P_{load\ exp} = \frac{(3.15)^2}{500} = 12.3mW$$

$$V_{load} = \frac{7.071}{1700} = 3.866$$

$$P_{load} = \frac{3.87^2}{1,200} = 12.48mW$$

$$V_{load} = \frac{7.071(800)}{2800} = 4.54V$$

$$P_{load} = \frac{4.56^2}{1300} = 1.55mW$$

$$V_{load} = \frac{7.071(3000)}{4000} = 5.3V$$

$$P_{load} = \frac{5.32^2}{3000} = 9.43mW$$

$$V_{load} = \frac{70.71}{1056}$$

$$1000 + 3.628 \times 10^{-3} = 1003.628$$

$$1.628 \times 10^{-3}$$

$$V_{load} = \frac{44.2455}{1056}$$

$$1056$$

$$P_{load} = \frac{3.62^2}{1030} = 12.48 \text{ mW}$$

$$V_{load} = \frac{7.071(100)}{1.100} = 643.7 \text{ mV}$$


$$P_{load} = \frac{643^2}{100} = 4.17 \text{ mW}$$

$$V_{load} = \frac{70.71(400)}{1400} = 2.02 \text{ V}$$

$$P_{load} = \frac{2.02^2(400)}{1400} = 10.02 \text{ V}$$

$$V_{load} = \frac{70.71(600)}{1600} = 2.63 \text{ V}$$
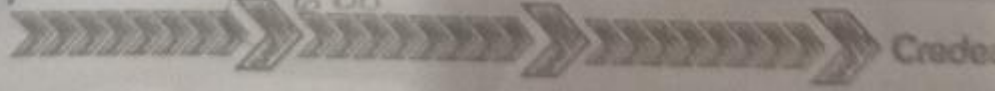
$$P_{load} = \frac{(2.66)^2}{600} = 2.49 \text{ mW}$$



Esquema

Table 12.2

Variable Load

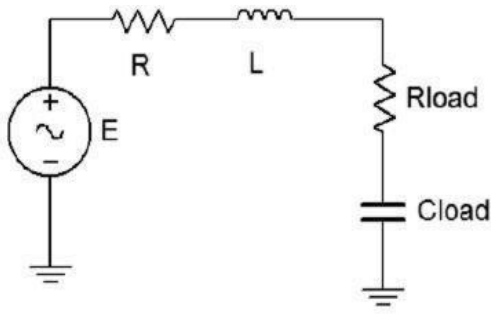


Figure 12.1

Cload	Vload Theory	Vload Exp	Pload Exp
1nF	7.31V	7.31V	225uW
3.3nF	7.47V	1.61V	2.5mW
10nF	5.95V	5.93V	10.33mW
33nF	3.97V	3.94V	12.42mW
47nF	3.78V	3.74V	12.2mW
1µF	3.57	3.55V	11.84mW

Table 12.3

Fotos de

multisim

Data Tables



Zsource	1223.64∠30.90 1223.64∠-30.90
Zload	1.05kΩ
Rload	
Cload	25.33nF

Variable Rload

1.5kΩ





Table 12.1
Variable Rload

Rload	Vload Theory	Vload Exp	Pload Exp
1.05kΩ	3.62V	3.62V	12.48mW
100Ω	643mV	642mV	4.12mW
400Ω	2.02V	2.02V	10.2mW
600Ω	2.65V	2.66V	11.79mW
800Ω	3.14V	3.15V	12.4mW
1.2kΩ	3.86V	3.87V	12.48mW
1.8kΩ	4.54V	4.56V	11.55mW
3kΩ	5.3V	5.32V	9.43mW
10kΩ	6.43V	6.42V	4.12mW

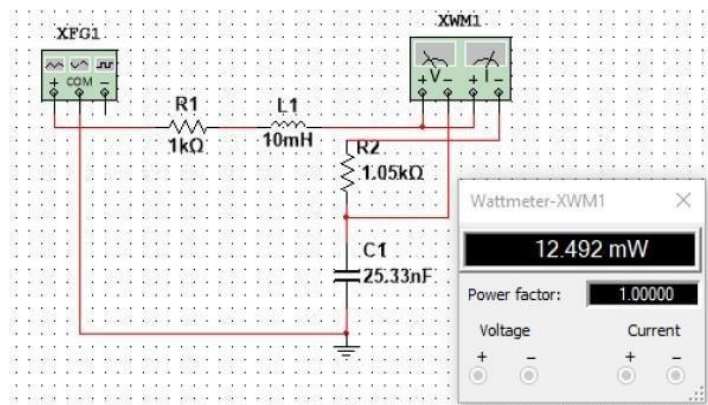
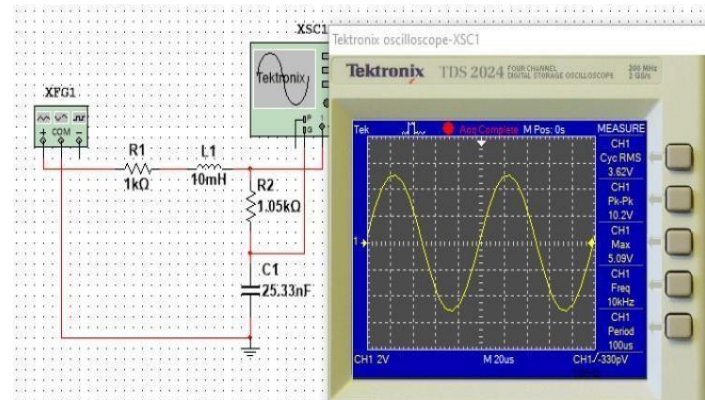


100Ω


600Ω

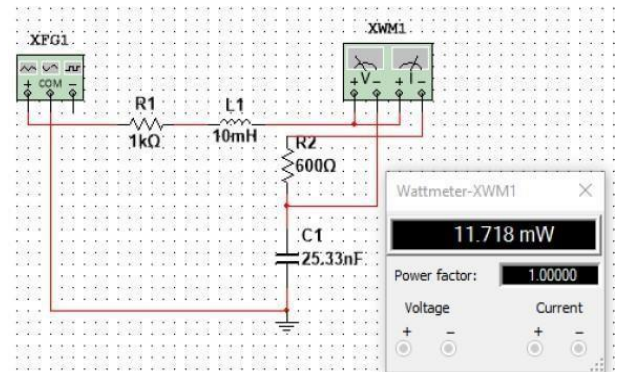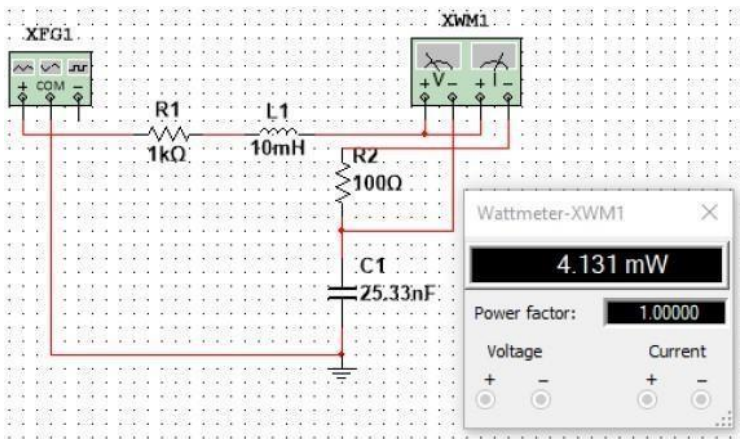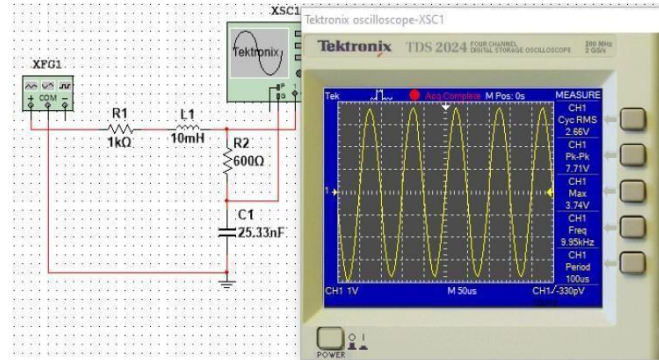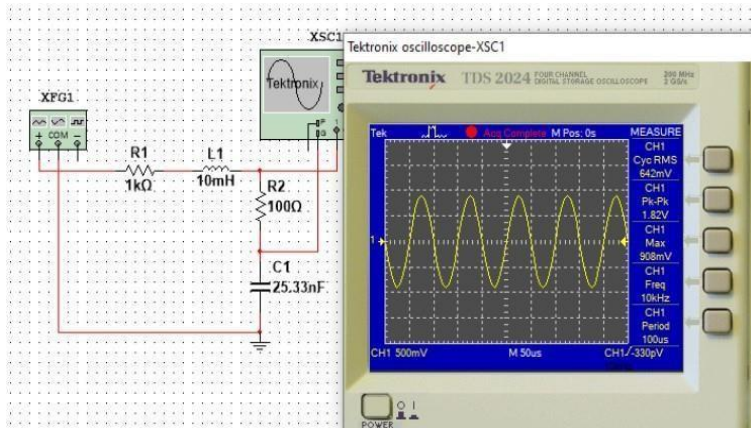


800Ω

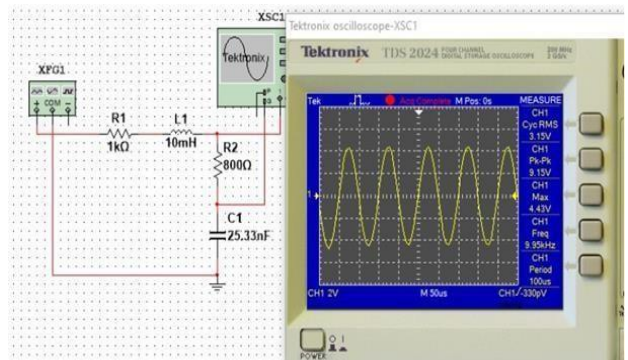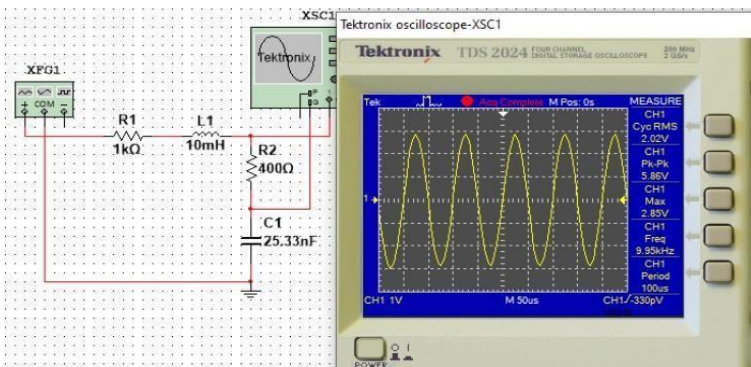





400Ω

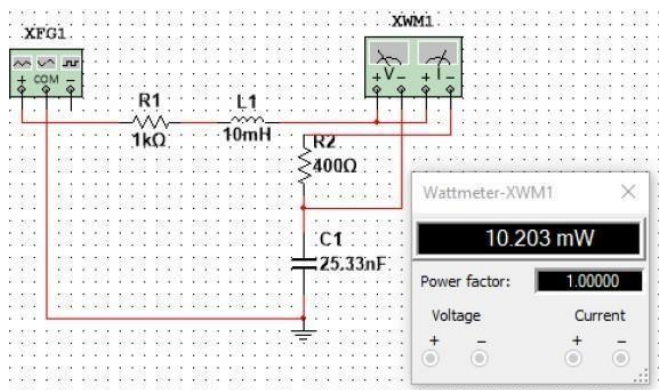


1.2k Ω

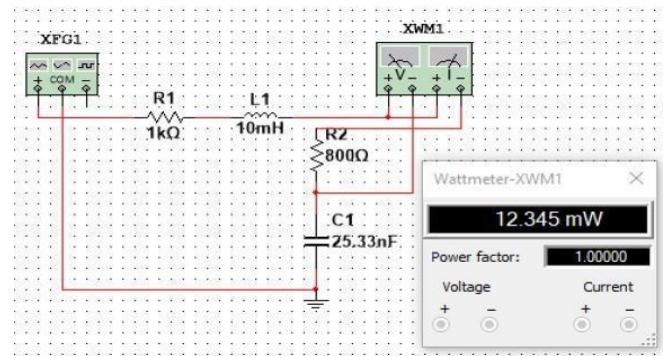




3k Ω

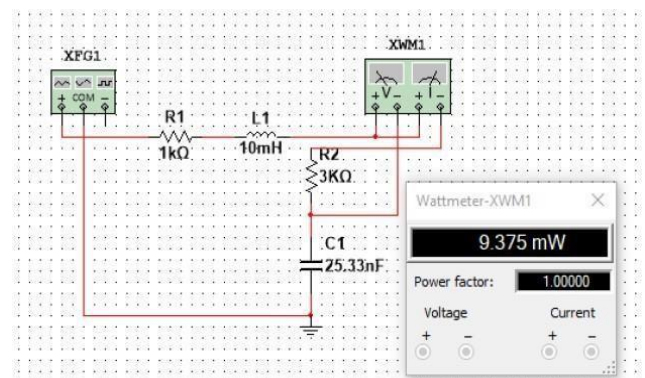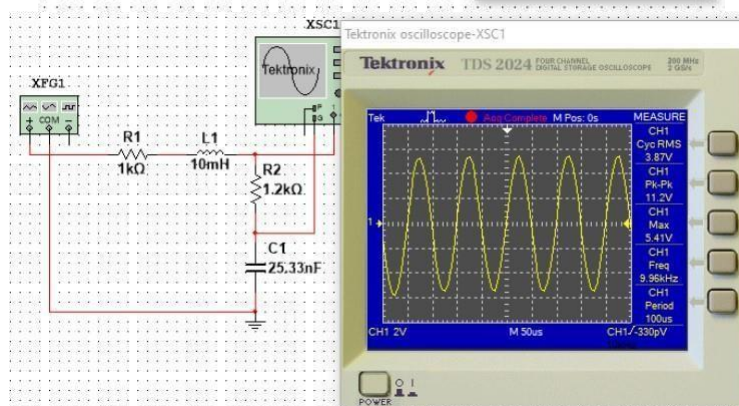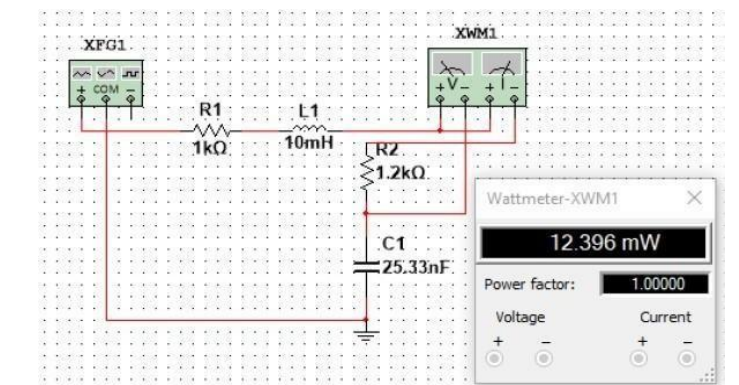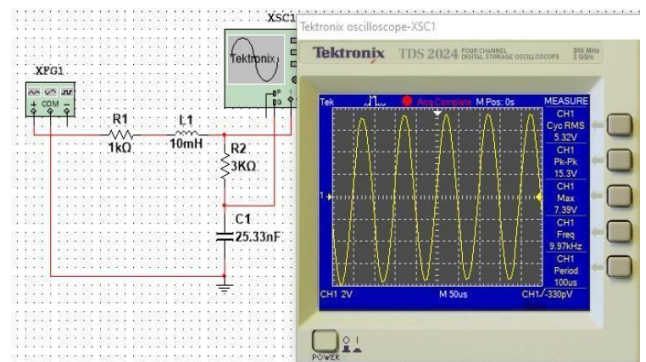

1.8k Ω

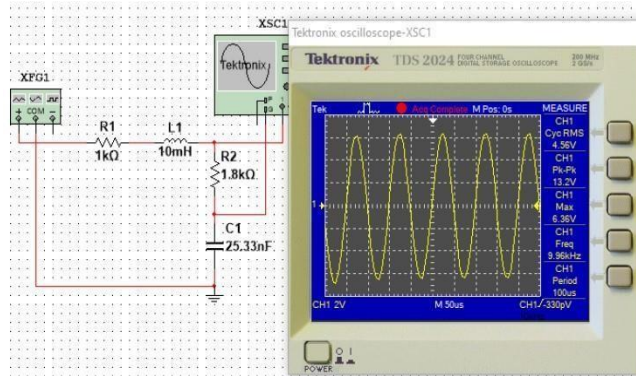


10k Ω

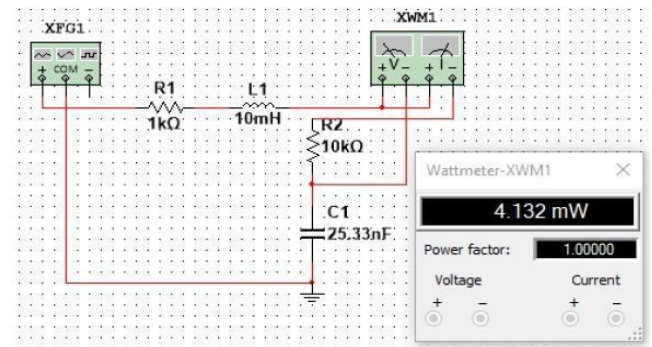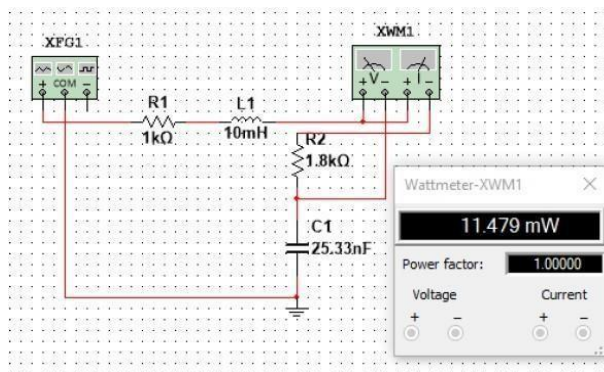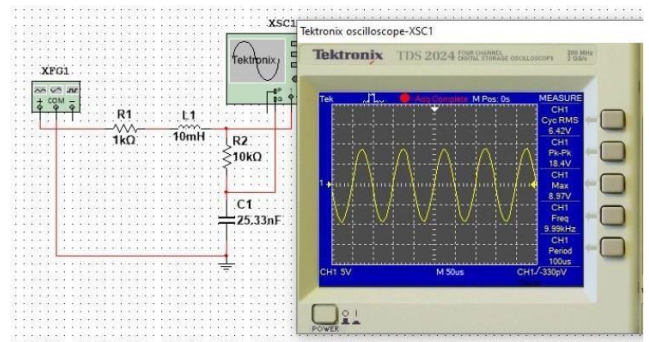


Variable Load

10nF




1nF

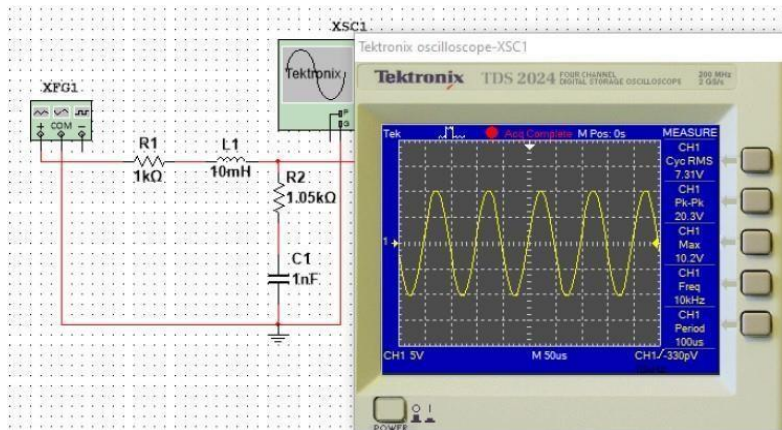




3.3nF

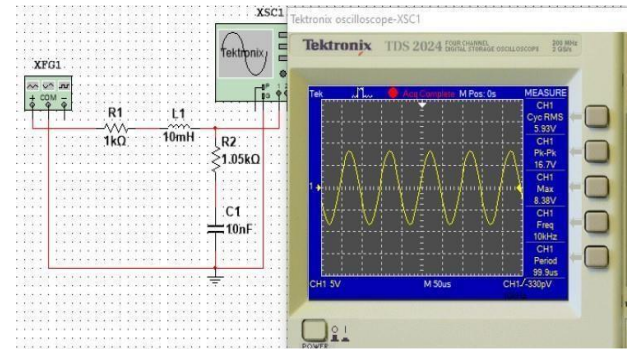


33nF

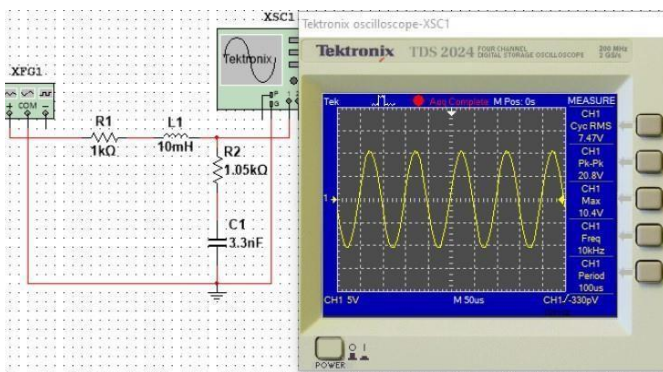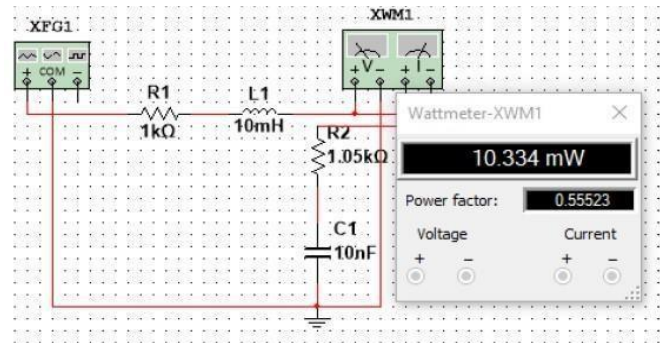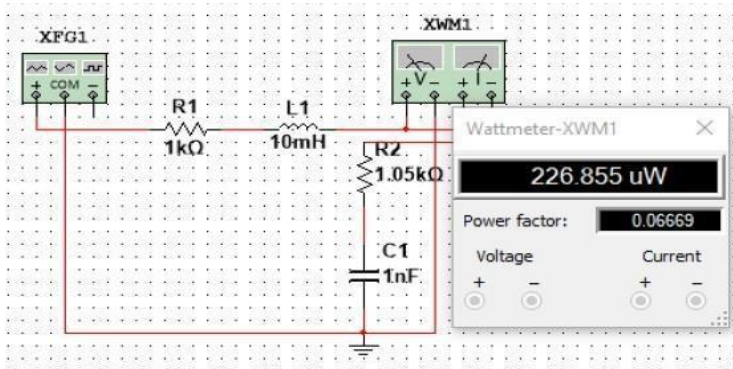


47nF

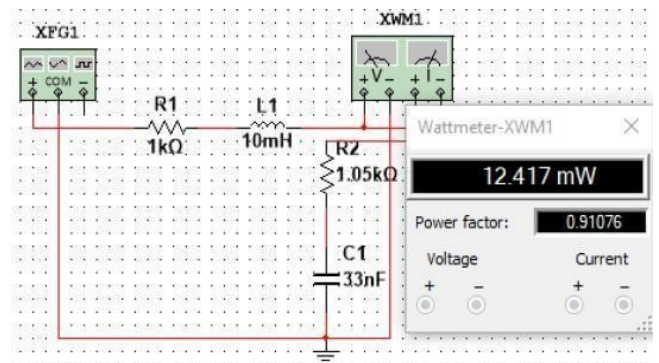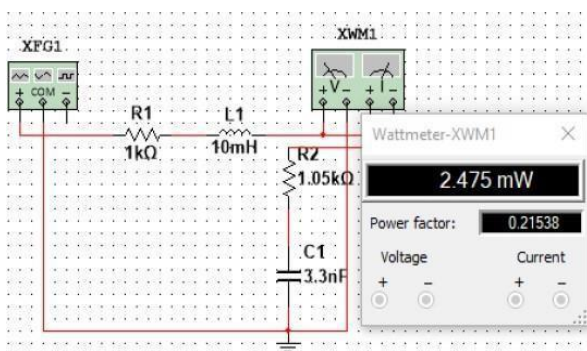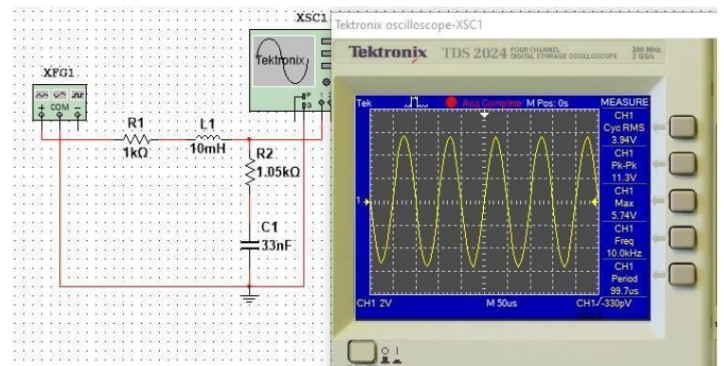

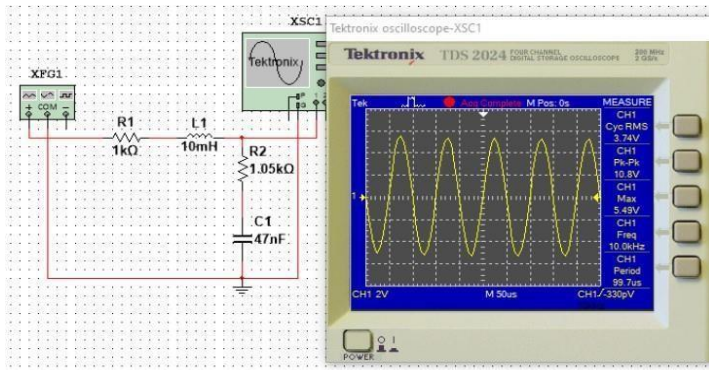

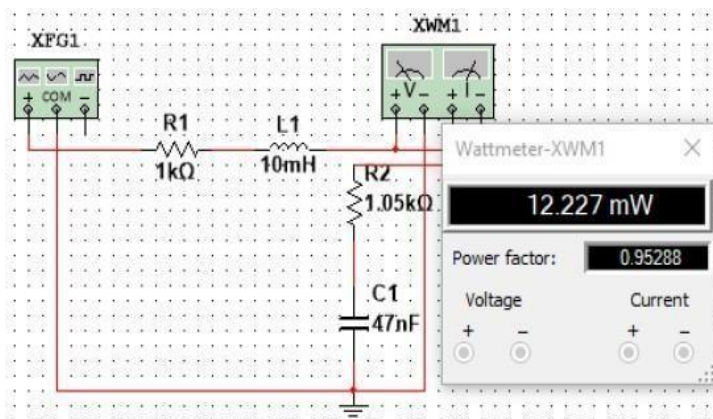Generate a plot of Pload with respect to Rload and another of Pload with respect to Cload.



1μF

